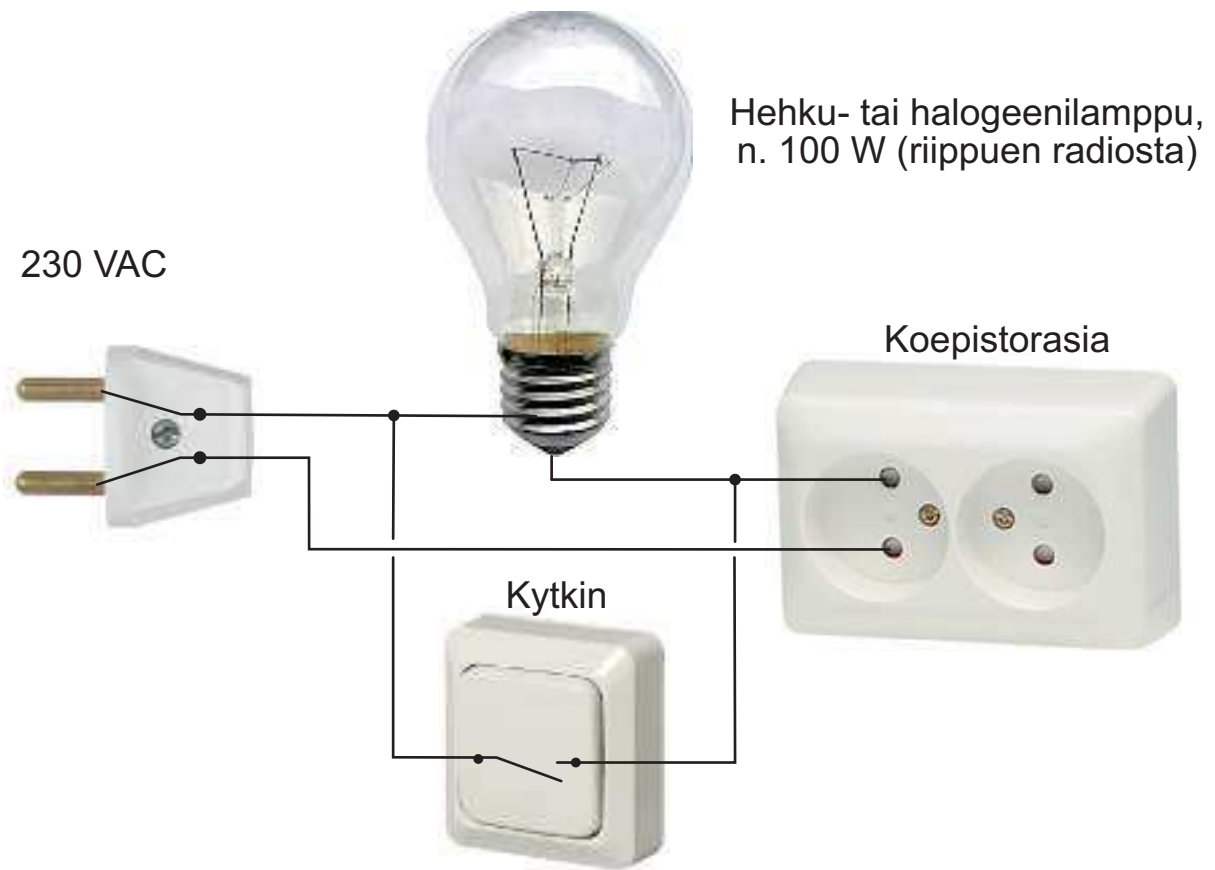


Wanhoiden radiolaitteiden turvallinen käynnistys



- Testattava laite, esim radio, kytketään koepistorasiaan.
- Kytkimen on oltava AUKI (siis EI SAA johtaa).
- Kun radion pistoke laitetaan seinäpistorasiaan, ja ko. radio kytketään päälle, lampun pitäisi syttyä hetkeksi, ja sitten himmentyä melkein vain hehkuvaksi.
- Tällöin voidaan sulkea kytkin, (oikosulkea lamppu) jolloin laitteeseen menee täysi jännite.
- Jos lamppu valaisee täydellä teholla kytkimen ollessa auki:
 - vikaa radiossa (oikosulku tms. vika), tai
 - liian pieni lamppu (tarkista konen normaali kulutus, isompi lamppu?)
- 230 VAC syöttö mielellään erotusmuuntajan kautta, koska maadoitusta ei ole.